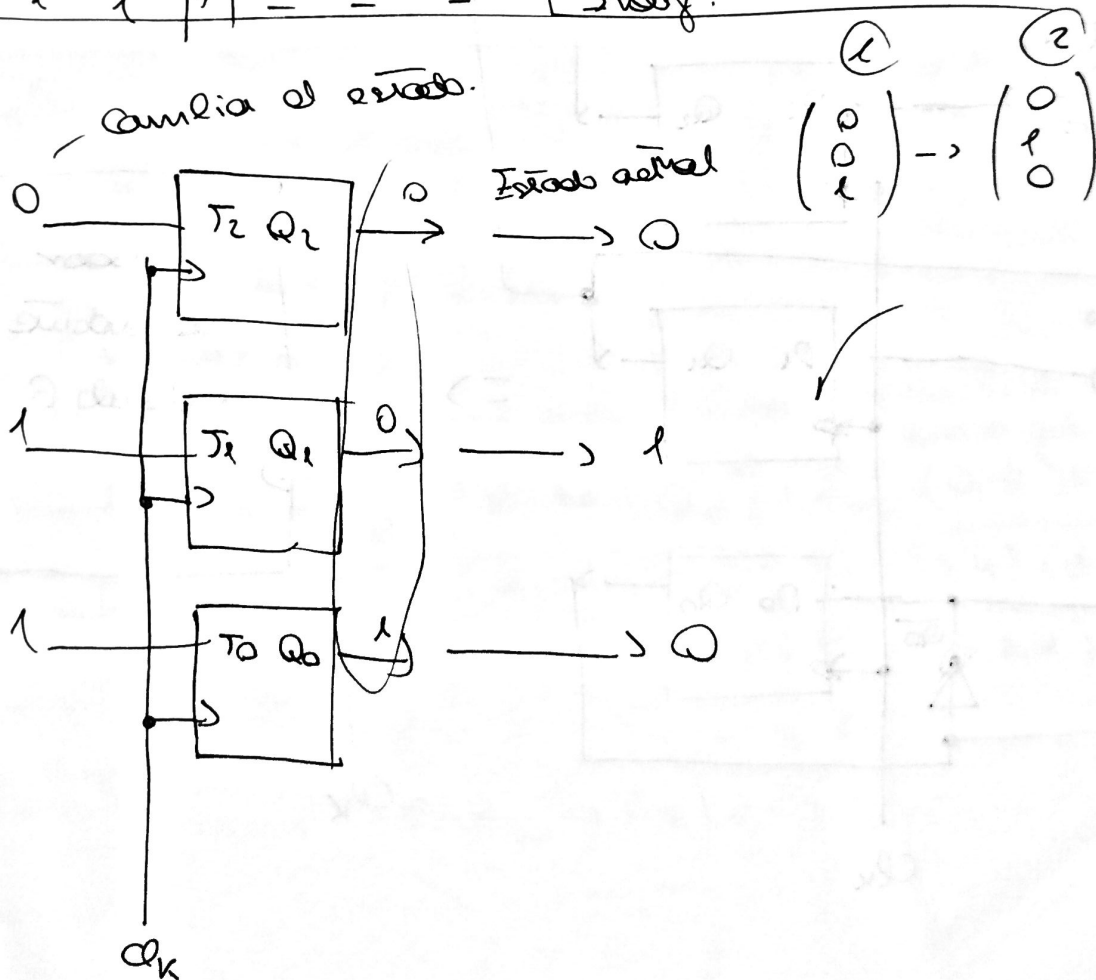


Contador módulo 5 asincrónico (Tipo T)

$$Q = \{0, 1, 2, 3, 4; \text{etc} \dots\}$$

Estados \Rightarrow 3 distallos

Q_2	Q_1	Q_0		Q_2^+ Q_1^+ Q_0^+	T_2 T_1 T_0
0	0	0	0	0 0 1	0 0 1
0	0	1	1	0 1 0	0 1 1
0	1	0	2	0 1 1	0 0 1
0	1	1	3	1 0 0	1 1 1
1	0	0	4	0 0 0	1 0 0
1	0	1	5	- - -	Indef.
1	1	0	6	- - -	Indef.
1	1	1	7	- - -	Indef.



$$T_1 = Q_0$$

$$T_2 = \sum m_i(3, 4) + d(5, 6, 7)$$

$$T_0 = \sum m_i(0, 1, 2, 3) + d(5, 6, 7)$$

$Q_2 Q_1$

Q_0

0 0	0 2	1 6	1 4
0 1	1 3	—	—

$$T_2 = Q_2 + Q_1 Q_0$$

$$T_0 = \overline{Q_2}$$

